 


# Tópicos em Sistema Digitais



Prof. Adilson Gonzaga

# Elementos Básicos

## Switches (CHAVES)

## Representações



Non-locking



Locking



Normally Open




Normally Closed

## Elementos Básicos

## Switches (CHAVES)

## Configurações

 

SPST -- **Single Pole Single Throw**  
(Single Pole on-off)

SPDT -- **Single Pole Double Throw**  
(SPCO - Single Pole Changeover  
Single Pole on-on)

DPST -- **Double Pole Single Throw**  
(Double Pole on-off)

DPDT -- **Double Pole Double Throw**  
(DPCO - Double Pole Changeover  
Double Pole on-on)

## Elementos Básicos

## Switches (CHAVES)

Termos

**Pole** = Número de partes móveis que se conectam ou  
Número de circuitos individuais


**Throw** = Número de  
Estados

Representação esquemática


Contato da Chave



SPDT

 


DPST

 


## Elementos Básicos

### Relays (Relês)

 


Chave cuja operação é ativada de maneira eletromagnética.

### Representação esquemática

 


## Elementos Básicos

## Counters (Contadores)

 

 
Os Contadores Digitais tem suas saídas na forma de contatos de Relês, quando uma contagem pré-estabelecida é atingida




**Ex:** Contagem de 5 subidas de borda.

## Elementos Básicos

## Timers (Temporizadores)

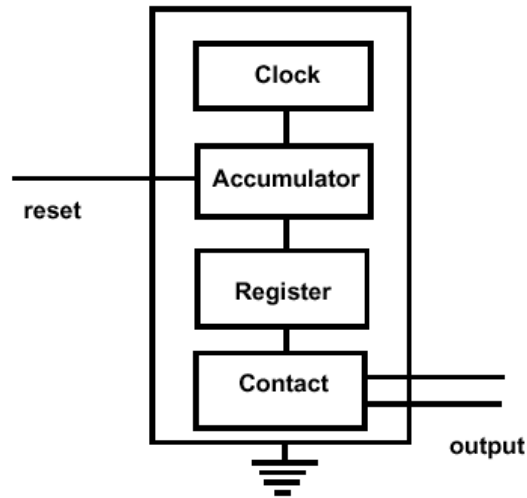

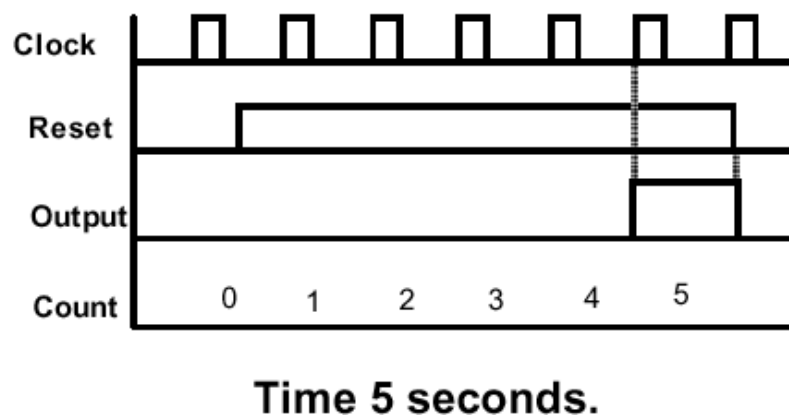Um Temporizador consiste de um clock interno, um registrador de contagem e um acumulador.




É utilizado para temporizar eventos, fechando os contatos após um tempo pré-programado.

# Lógica de Relês

 
## Exemplo de controle de processo:

Um processo inicia ligando um motor (R2), cinco segundos após uma peça tocar uma chave de limite (LS1). O processo termina automaticamente quando a peça terminada toca uma segunda chave de limite (LS2). Uma chave de emergência (PB1) termina o processo a qualquer instante, quando for acionada.



Processo

Lógica

 




## **Comando Numérico Computadorizado (CNC):**

- ***Uso de um computador para comandar o caminho da ferramenta cortante de um torno mecânico ou uma máquina fresadora. Com isto tem-se alta precisão no produto final e alta repetibilidade com um mesmo programa.***

- ❑ **O comando numérico computadorizado (CNC) é uma técnica que permite a operação automática de uma máquina por meio de uma série de instruções codificadas que contêm números, letras e outros símbolos.**

- ❑ **As máquinas CNC podem ser facilmente reprogramadas para atender a novos projetos e podem ser adaptadas a diferentes situações de produção.**
 
## **Comando Numérico Computadorizado (CNC):**



**As primeiras máquinas fresadoras CN possuíam uma unidade de controle tão volumosa que precisava ficar fora da máquina.**




**Atualmente, máquinas CNC, possuem um comando numérico pequeno, normalmente embutido na própria máquina.**
 
## **Controladores Lógicos Programáveis (CLP):**


• **( ou simplesmente Controladores Programáveis - CPs ) são usados para controlar uma sucessão de eventos. Basicamente é um computador, que recebe sinais de sensores e/ou chaves, executa um programa e envia ordens a saídas, as quais acionarão elementos como motores, válvulas, etc...**

❑ **Antes do surgimento dos CLP's, as tarefas de comando e controle de máquinas e processos industriais eram feitas por relés eletromagnéticos, especialmente projetados para este fim.**



# Controladores Lógicos Programáveis

# CLP

 

# PLC

## Programmable Logic Controller

- **Dispositivo desenvolvido para substituir os circuitos a relê que realizavam a lógica seqüencial no controle de máquinas.**
- **O PLC trabalha “observando” suas entradas e dependendo dos seus estados, liga/desliga suas saídas.**
- **O usuário entra com um programa que fornece os resultados desejados.**

## **História:**

- Os PLC's foram introduzidos no final da **década de 60**.
- No meio da **década de 70** a tecnologia dominante nos PLC's eram as Máquinas de Estados Seqüenciais.
- Com o desenvolvimento dos **Microprocessadores**, os PLC's passaram a utilizá-los.
- A capacidade de comunicação dos PLC's começaram a aparecer em **1973**.

## Tipos de PLC:



Allen-Bradley PLC-3

## Large Size PLC

- Medidas --> 19" x 20" x 14,5"
- cerca de 10.000 pontos de I/O
- suporta todas as funções
- diversos protocolos de comunicação.




Allen-Bradley MicroLogix 1000

## Small Size PLC


- Medidas --> 4,72" x 3,15" x 1,57"
- cerca de 32 pontos de I/O
- comunicação RS-232

## Estrutura de um PLC:

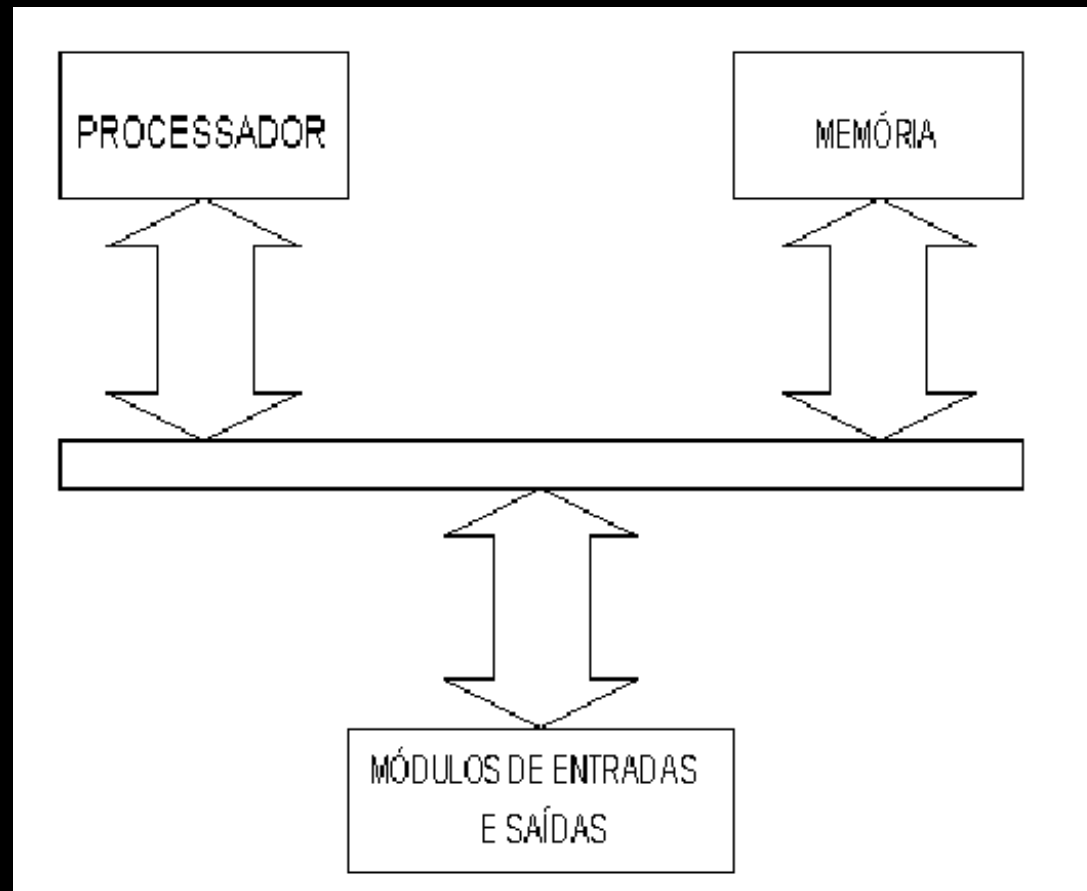




## Partes constituintes de um PLC:

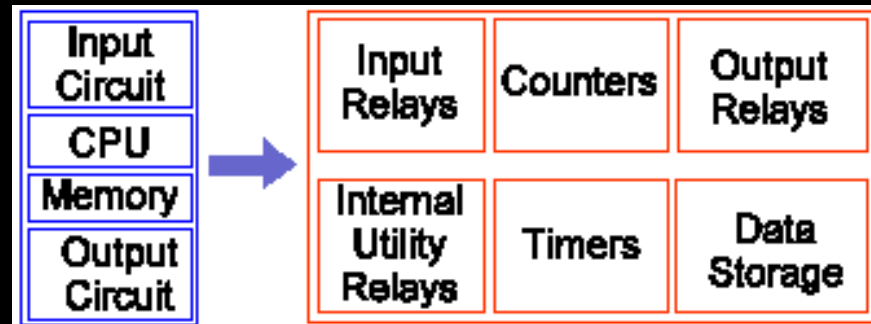

**Input Relays** - (Contatos) Conectados ao mundo externo. Existem fisicamente e recebem sinais de chaves, sensores, etc... (Tipicamente não são relês, mas transistores)

**Internal Utility Relays** - (Contatos) Não existem fisicamente. Não recebem sinais externos; são simulados e permitem aos PLC's eliminarem relês externos.


## Partes constituintes de um PLC:

 

**Counters** - Não existem fisicamente. São contadores simulados e podem ser programados para contar pulsos "up" ou "down".

**Timers** - Não existem fisicamente. Incrementos variam de 1 ms a 1s.

## Partes constituintes de um PLC:

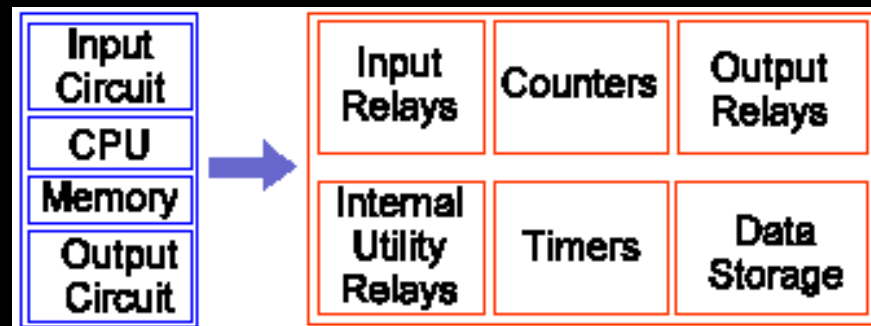


**Output Relays** - (bobinas) São conectados ao mundo externo. Existem fisicamente e enviam sinais on/off para solenóides, luzes, etc... (Podem ser transistores, relês ou triacs, dependendo do modelo)

**Data Storage** - São registradores dedicados ao armazenamento de dados. Podem ser temporários ou permanentes, mantendo informações quando o PLC está desligado.
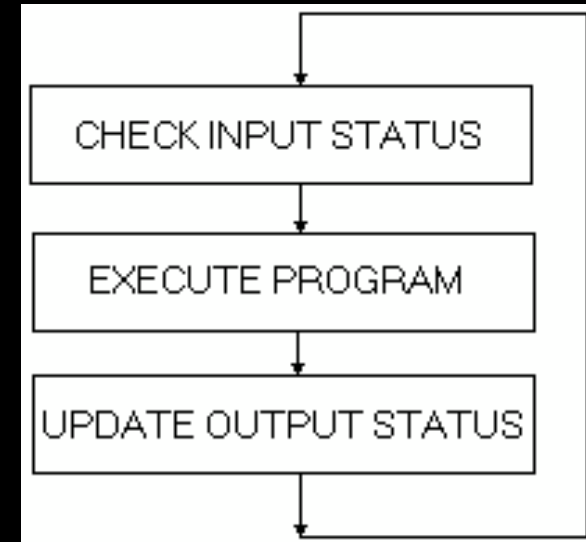
## Operação de um PLC:

- Um PLC opera continuamente executando um programa




**Check Input Status** - O PLC verifica cada entrada se está "on" ou "off". Armazena os dados na memória para serem usados no próximo passo.

**Execute Program** - O PLC executa o programa armazenado, baseado nas entradas lidas. Armazena o resultado para ser usado no próximo passo.

**Update Output Status** - Finalmente o PLC atualiza suas saídas baseado nos passos anteriores.

# Tempo de Resposta do PLC:


## Exemplo:

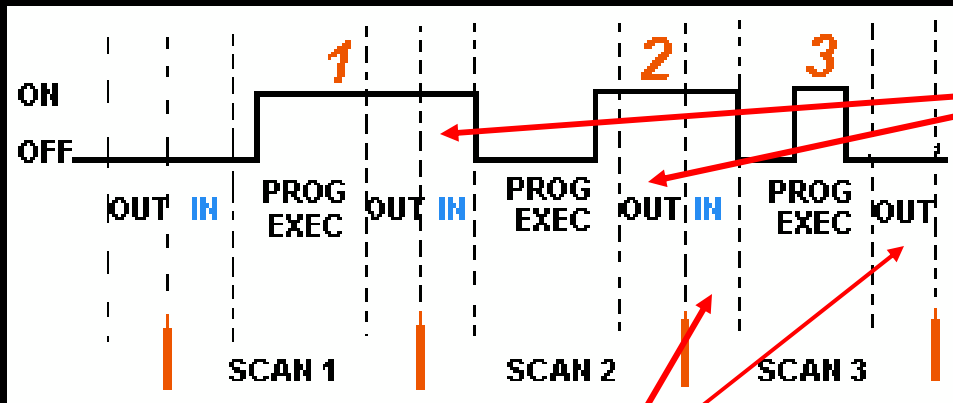

• A entrada 1 só é "vista" na varredura 2.

• A entrada 2 só é "vista" na varredura 3.


• A entrada 3 nunca será detectada.

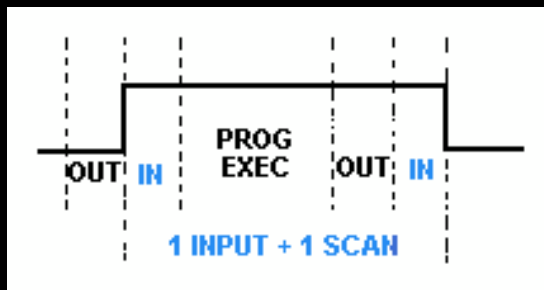


**Regra:** A entrada deve estar "on" por no mínimo 1 "input delay time" + 1 "scan time".
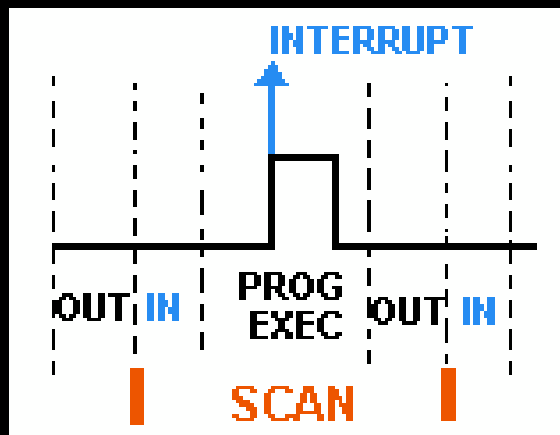
## Técnicas para adequação de pulsos de entrada:

Esticamento do Pulso de Entrada:  
(Pulse Stretch Function)




Interrupção:

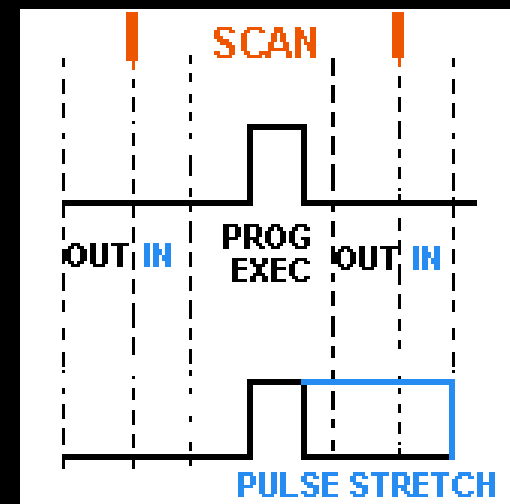


# Linguagem LADDER

Linguagem gráfica utilizada para programação de CLP's. O elemento básico é o relê.

**Exemplo:**

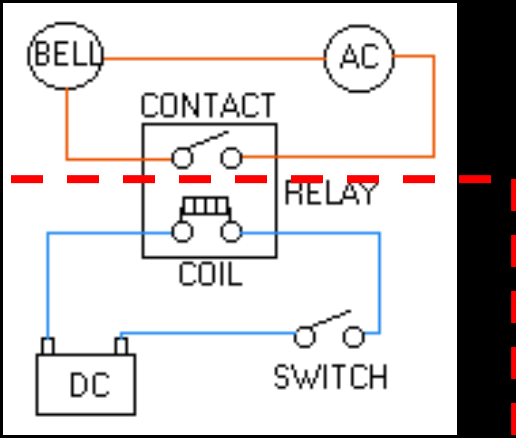


**Símbolos gráficos:**

 

**Endereços no CLP**

**Alimentação DC**

**Escada (LADDER)**

 


**Degrau da Escada**

**Terra**


## Instruções Básicas:

**Load**

 


A instrução Load (LD) é um contato normalmente aberto. Também chamada de: Examine se "on" (XIO).

 - Quando a entrada física está "on" a instrução é verdadeira.
- Um sinal de entrada precisa estar presente para que o símbolo seja ativado.
- Pode ser usado para:
  - ✓ Entradas Internas
  - ✓ Entradas Externas
  - ✓ Saídas Externas





 


## LoadBar

A instrução LoadBar (LD) é um contato normalmente fechado. Também chamada de: Examine se "closed" (XIC).


- Quando a entrada física está "off" a instrução é verdadeira.
- Um sinal de entrada não deve estar presente para que o símbolo seja ativado.
- Pode ser usado para:
  - ✓ Entradas Internas
  - ✓ Entradas Externas
  - ✓ Saídas Externas (em alguns casos)


Logic State	Load	LoadBar
0	False	True
1	True	False

 

 **Out**

- Quando existe um caminho de “instruções verdadeiras” que precedem esta instrução no degrau da escada, ela também será verdadeira.
- Quando a instrução é verdadeira ela está fisicamente “on”.
- Pode ser considerada como uma saída normalmente aberta.
- Pode ser usada para bobinas internas e saídas externas.



 


## OutBar

- Representa a bobina normalmente fechada de um relê.
- Quando existe um caminho “falso” que precede esta instrução no degrau da escada, ela será verdadeira.
- Quando a instrução é verdadeira ela está fisicamente “on”.
- Pode ser considerada como uma saída normalmente fechada.
- Pode ser usada para bobinas internas e saídas externas.

Logic State	Out	OutBar
0	False	True
1	True	False

## Operações Lógicas:


### AND (E)

 

**R1 = PB1 AND PB2**


**R2 = PB3 AND  $\overline{\text{PB4}}$**

### OR (OU)

 


**R1 = PB1 OR PB2**

## Operações Lógicas:

 


$$R1 = PB1 \text{ OR } (PB2 \text{ AND } PB3)$$

## Exemplo 1a:

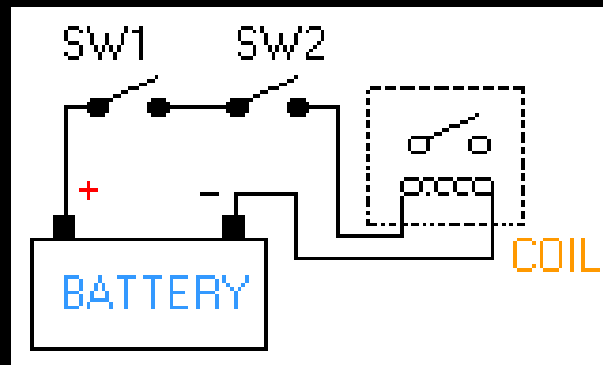

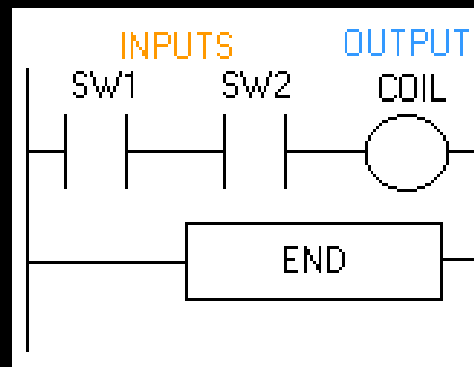- A primeira instrução em um degrau deve ser sempre uma instrução de entrada (Load, LoadBar) e a última deve ser sempre uma instrução de saída (Out, OutBar) ou sua equivalente.



# Exemplo 1b:

a lâmpada L1 deve ser acesa apenas se os dois interruptores B1 e B2 forem acionados. Corresponde à operação lógica E.

Esquema Elétrico


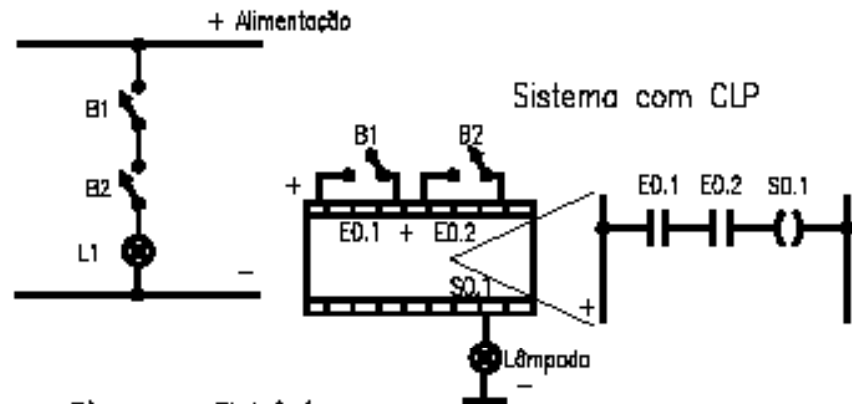



Diagrama Eletrônico

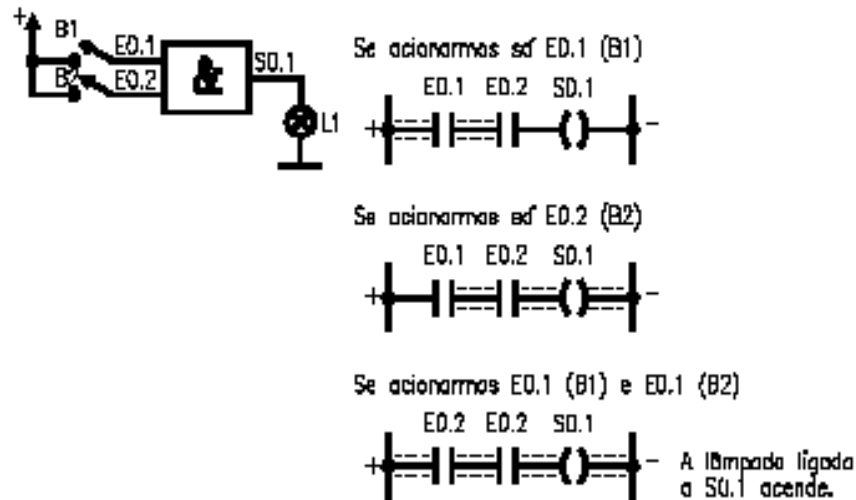


## Exemplo 1c:

ligar a lâmpada L1 se os interruptores B1 ou B2 forem acionados.  
Corresponde à operação lógica OU.

### Esquema Elétrico


 


### Sistema com CLP

 



Neste caso os caminhos para a carga ligada a saída S0.1 são dois: ou quando fechamos B1 ou quando fechamos B2.

### Diagrama Eletrônico

  



## Exemplo2:

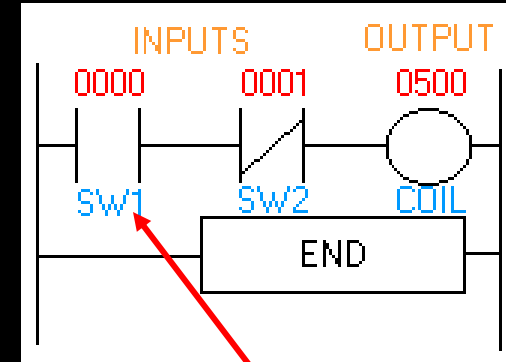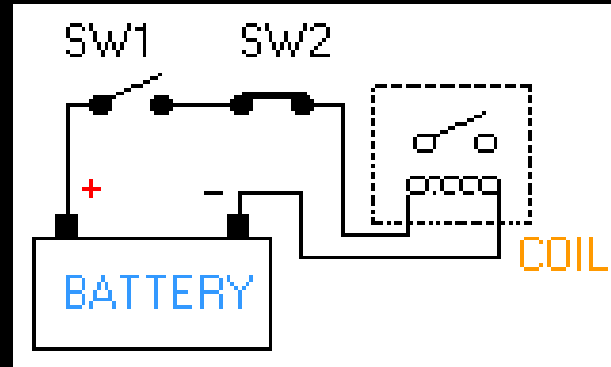

### Registradores internos:

REGISTER 00															
15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00
														1	0


REGISTER 05															
15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00
															0

- A maioria dos PLC's usam registradores de armazenamento de 16 Bits.

- Os PLC's apenas energizam a saída quando todas as condições, no degrau da escada, forem verdadeiras.

LOGICAL CONDITION OF SYMBOL			
LOGIC BITS	LD	LDB	OUT
Logic 0	False	True	False
Logic 1	True	False	True

 **SW1 deve estar em nível lógico 1 e SW2 deve ser 0, para que a saída seja verdadeira (bobina energizada).**




Inputs		Outputs	Register Logic Bits		
SW1(LD)	SW2(LDB)	COIL(OUT)	SW1(LD)	SW2(LDB)	COIL(OUT)
False	True	False	0	0	0
False	False	False	0	1	0
True	True	True	1	0	1
True	False	False	1	1	0

## Exemplo3:

**Acionar um motor que bombeia óleo lubrificante para um recipiente até que o nível mais alto seja atingido. Desligar o motor e deixar drenar até que o nível mais baixo seja atingido.**

**Os sensores são de fibra óptica.  
ON → quando não estão imersos no óleo  
OFF → quando estão imersos no óleo**


## Controlador de Nível

 


## Atribuição de endereços:

Inputs	Address	Output	Address	Internal Utility Relay
Low	0000	Motor	0500	1000
High	0001			

## Programação Ladder

 


## Processo

 


**Inicialmente o tanque está vazio, os dois sensores estão ON.  
0000 = 1 e 0001 = 1 → 1000 = 1 (motor ligado → 0500 = 1)  
(0000 = 0 ou 1000 = 1) e 0001 = 1 → 1000 = 1 → 0500 = 1  
0000 = 0 e 0001 = 0 → 1000 = 0 (motor desligado 0500 = 0)  
0000 = 0 e 0001 = 1 → 1000 = 0 → 0500 = 0 (drenando)**

## As Varreduras (scan) do programa:

**Tanque Vazio**

 


**Scan 1**

 


**Scan 2 - 100**

**Óleo no sensor baixo**

 


**Scan 101-1000**

**Óleo no sensor alto**

 


**Scan 1001**

**Óleo no sensor alto**


 


**Scan 1002**

**Óleo abaixo do sensor alto**

 


**Scan 1050**

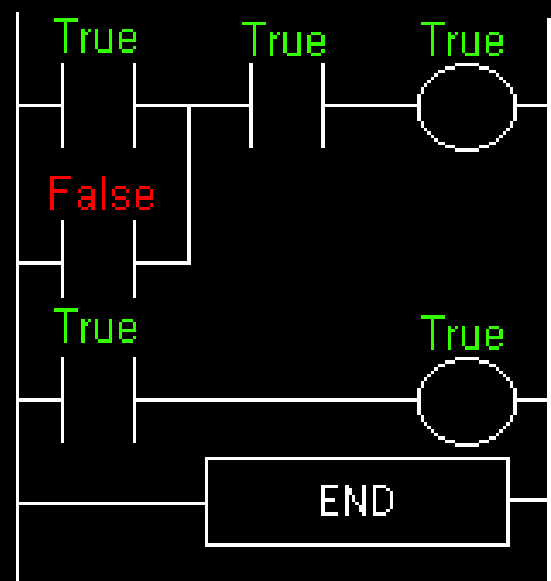 

 
## Instruções de Latch

- Permite utilizar chaves de contato momentâneo e programar o PLC tal que quando aperta-se uma, a saída liga e quando aperta-se a outra a saída desliga.



 - A instrução de Latch é chamada de SET ou OTL. A instrução de Unlatch é chamada de RES (Reset) ou RST



**O que acontece se as duas chaves forem acionadas simultaneamente ?**

### **Seqüência de Scanning:**

- **A escada é sempre varrida de cima para baixo e da esquerda para a direita.**
- **Primeiro passo: ler as entradas → ambas estão ON**
- **Segundo passo: executar o programa**
  - primeiro degrau → 0000 = 1 → 0500 = SET
  - segundo degrau → 0001 = 1 → 0500 = RES
- **Terceiro passo: atualizar as saídas**  
**0500 = RES → a saída será RES (zerada)**




## Contadores:

- Podem ser UP Counters, Down Counters ou UP/Down Counters
- Normalmente implementados em Software pelo PLC.
- High Speed Counter → Implementado em Hardware.
- **Regra:** Usar o contador normal (por software) a menos que os pulsos de contagem sejam mais rápidos que 2 vezes a frequência de uma varredura (scan time).
- **Ex:** Se o "scan time" = 2 ms e os pulsos a serem contados são de 4 ms ou mais, usar o contador por software.

## Tipos de Contadores:

### UP Counter

 


**RESET** → quando esta entrada é ativada (ON), a contagem acumulada é zerada.

**PULSE** → entrada dos pulsos a serem contados.



**Cxxx** → endereço ou Nome do contador

 **yyyyyy** → número de pulsos a serem contados




- O contador 000 contará 100 pulsos na entrada 0001 e após ligará a saída 500.

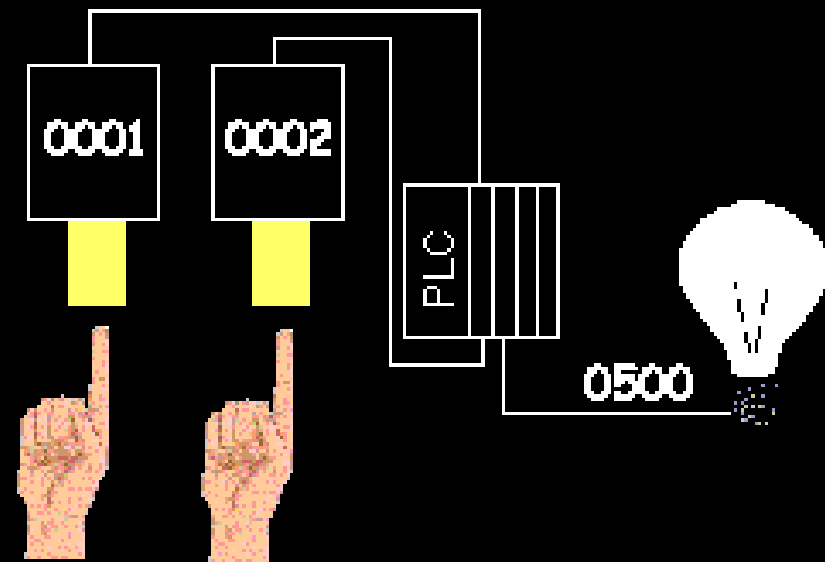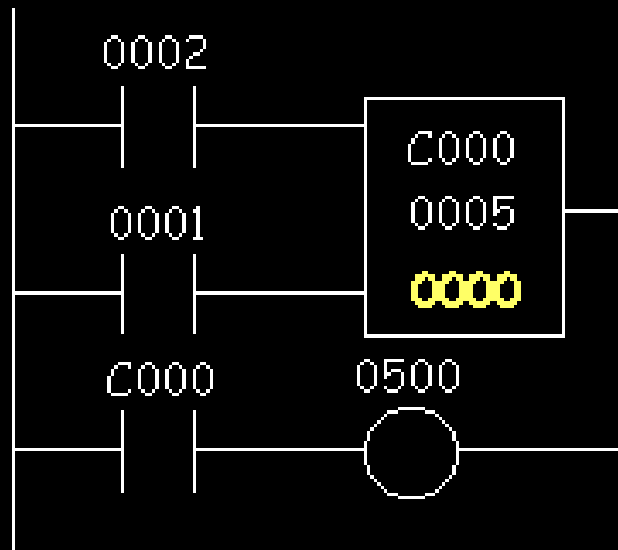
- O sensor na entrada 0002 zerará a contagem.



## UP/Down Counter

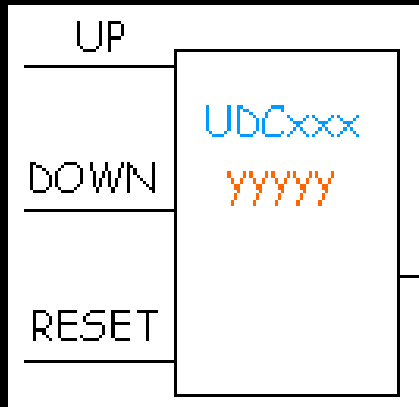

## Exemplo:

 


- Na entrada 0001, quando o sensor detecta o objeto faz com que o contador incremente de um.
- Na entrada 0002, quando o sensor detecta o objeto faz com que o contador decmente de um.
- Ao atingir 1000 pulsos, a saída 0500 é ativada.


# Temporizadores:
 
## Tipos de operação:

**On-Delay Timer:** após sua entrada ser ativada, ele espera x-segundos para ativar a saída.




 **Off-Delay Timer:** após sua entrada ser ativada, ele ativa a saída. Após a entrada ser desativada ele mantém a saída ativada por x-segundos antes de desativá-la.



**Retentive or Accumulating Timer:** necessita de duas entradas. Uma inicializa o evento, a outra zera. Este Timer mantém a contagem corrente quando a entrada deixa de estar ativada e continua quando reativada.


## Símbolo da instrução:

 
 
### Timer do tipo On-Delay.


**Txxx** → Nome do Timer

**yyyyy** → Número de incrementos de tempo programado para ativar a saída.





Quando a entrada 0001 é ativada, o Timer 000 começa a contar em incrementos fixos de tempo. Após atingir 100 destes incrementos sua saída ativa a saída 0500.

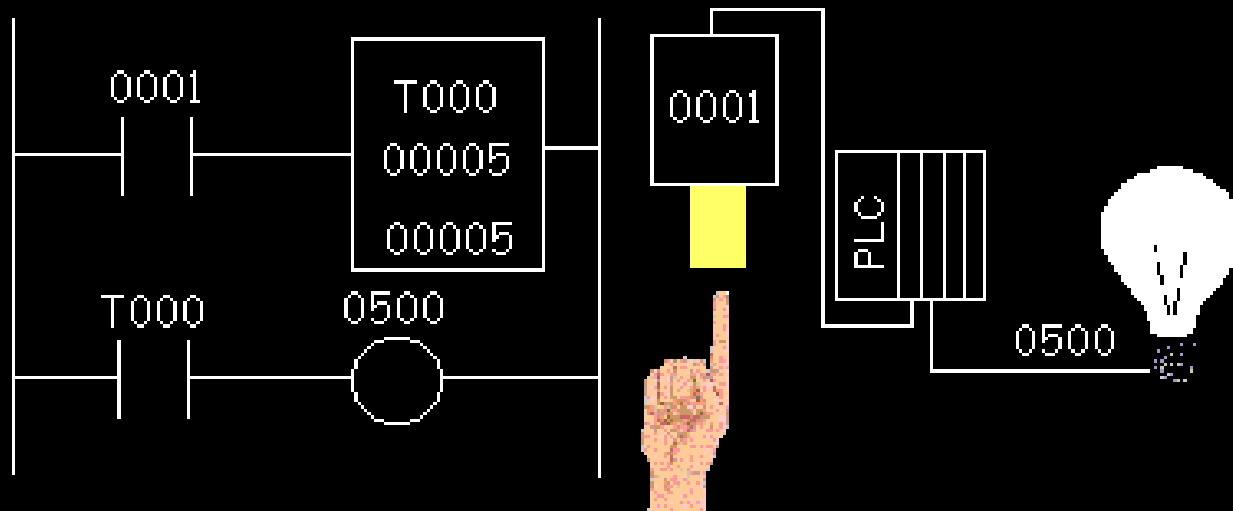Se a entrada 0001 desativar antes do tempo programado, o Timer desativa sua saída.



## Accumulating Timer:

  


**Quando a entrada 0002 do Timer 000 é ativada, ele inicia sua contagem.**

**Se a entrada 0002 for desativada o timer mantém a contagem obtida, reiniciando quando a entrada 0002 voltar a ser ativada.**


**No fim de 100 incrementos de tempo, sua saída é ativada ativando a saída 0500.**

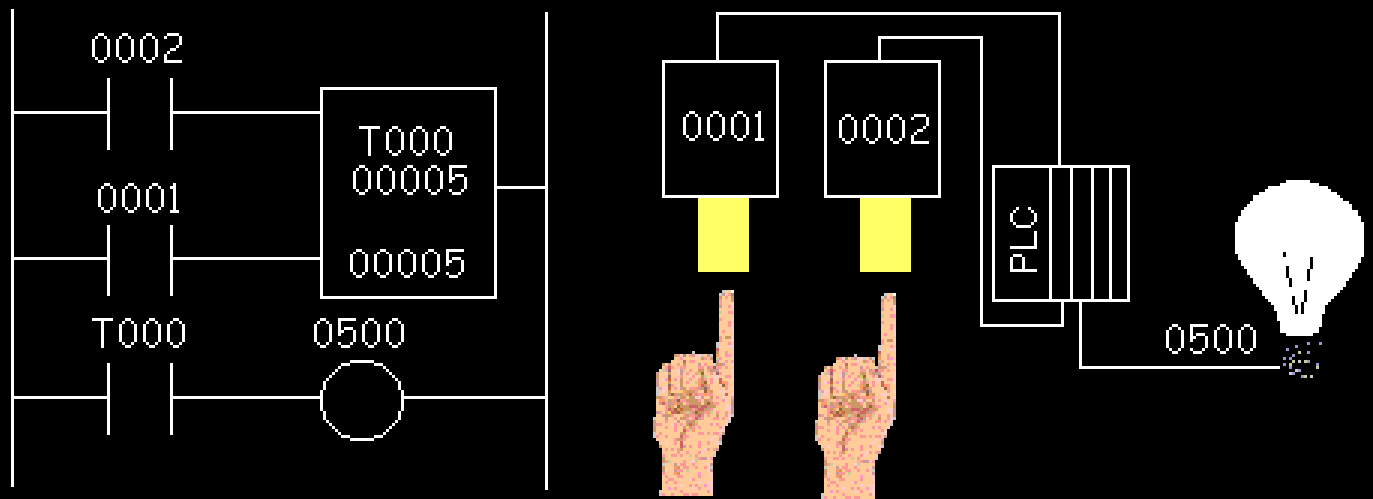**Se a entrada 0001 for ativada, o Timer zera a contagem.**






## Detector de Borda:

 

- Pode ser acionado na descida ou na subida de borda.
- **Ativo em apenas 1 varredura (scan).**
- Recebe o nome de:  
**DIFU/DIFD (differentiate up/down)**  
**SOTU/SOTD (single output up/down)**  
**OSR (one-shot rising)**  
**DF (differentiate)**

## Exemplo:

 


### Scan 1

- **Rung 1:** 0000 = True --> 1000(DIFU) = True
- **Rung 2:** 1000(NO) = True , 1001(NO) = False, 1001(NC) = True, 1000(NC) = False  
[1000(NO) & 1001(NC)] = True --> 1001(OUT) = True
- **Rung 3:** 1001(NO) = True --> 500 = True

### Scan 2

- **Rung 1:** 0000 = True --> 1000(DIFU) = False
- **Rung 2:** 1000(NO) = False , 1001(NO) = True, 1001(NC) = False, 1000(NC) = True  
[1001(NO) & 1000(NC)] = True --> 1001(OUT) = True
- **Rung 3:** 1001(NO) = True --> 500 = True


### Scan 100

 

- **Rung 1:** 0000 = **False** --> 1000(DIFU) = **False**
- **Rung 2:** 1000(NO) = **False** , 1001(NO) = **True**, 1001(NC) = **False**, 1000(NC) = **True**  
[1001(NO) & 1000(NC)] = **True** --> 1001(OUT) = **True**
- **Rung 3:** 1001(NO) = **True** --> 500 = **True**


 
### Scan 101

- **Rung 1:** 0000 = **True** --> 1000(DIFU) = **True**
- **Rung 2:** 1000(NO) = **True** , 1001(NO) = **True**, 1001(NC) = **False**, 1000(NC) = **False**  
[Não existe caminho True] --> 1001(OUT) = **False**
- **Rung 3:** 1001(NO) = **False** --> 500 = **False**


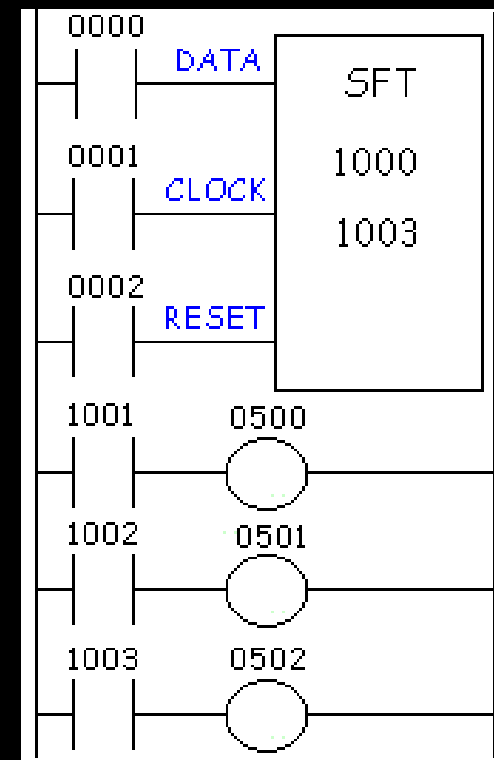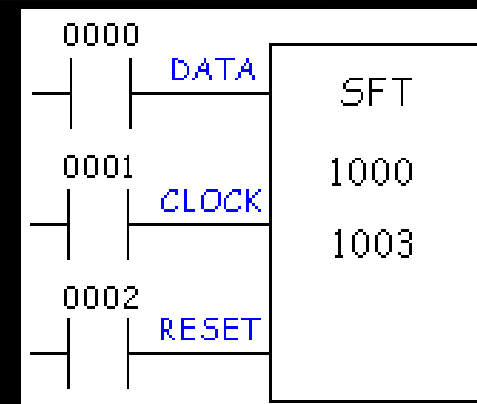
## Shift Register:


- **Data** - Captura o status (verdadeiro = 1 ou falso = 0) na borda do **clock**.
- **Clock** - Desloca o bit dentro do shift register.
- **Reset** - Zera todos os bits dentro do registrador.
- Os endereços 1000 e 1003 são respectivamente o primeiro e o último endereço do bit deslocado.



## Exemplo: Máquina de encher casquinha de sorvete:

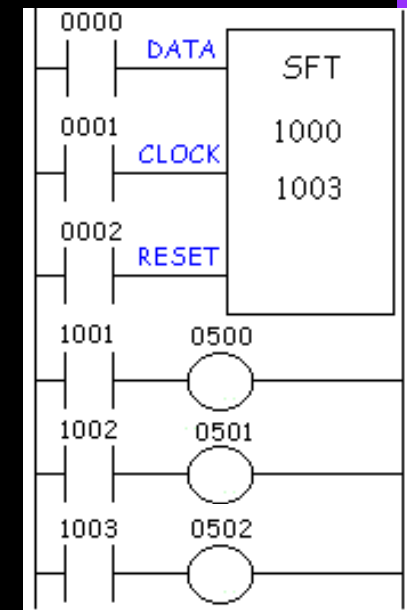1. Verificar se a casquinha não está quebrada.
2. Colocar sorvete na casquinha (500=ON).
3. Adicionar castanhas (501=ON).
4. Adicionar gotas de chocolate (502=ON)

Se a casquinha estiver quebrada, não colocar nenhum dos itens.



- Um sensor detecta se a casquinha está quebrada (entrada 0000). Se 0000=ON a casquinha está boa
- Um encoder localizado na correia transportadora sincroniza o processo (entrada 0001).
- Um Push button na máquina, zera o registrador (entrada 0002)

## Endereços dos bits do registrador:

10xx Register															
15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00
												0	0	0	0

10xx Register															
15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00
												0	0	0	1

10xx Register															
15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00
												0	0	1	0

10xx Register															
15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00
												0	1	0	1

10xx Register															
15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00
												1	0	1	1

10xx Register															
15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00
												0	1	1	0



